

CSE-250

Assignment-02


Name: MD Ikramul Kayes

ID : 21301576

Sec : 07

slide-5

Problem-5

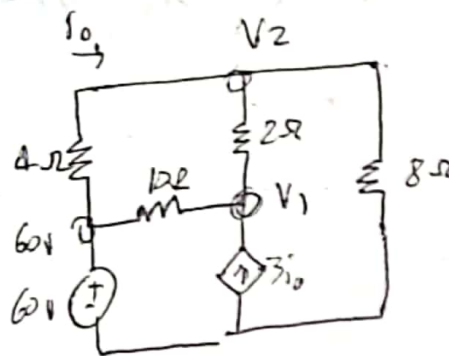

For  $V_1$  node,

$$V_1 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{2} \right) - 3i_0 - \frac{60}{10} - \frac{V_2}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5} V_1 - \frac{V_2}{2} - 3 \frac{60 - V_2}{4} = 6$$

$$\Rightarrow \frac{3}{5} V_1 + \frac{V_2}{4} = 51 \quad \text{--- (I)}$$

For  $V_2$  node,

$$V_2 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) - \frac{60}{4} - \frac{V_1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_1}{2} + \frac{7}{8} V_2 = 15 \quad \text{--- (II)}$$


After solving eq (I), (II) we get,

$$V_1 = 62.88$$

$$V_2 = 53.07$$

$$i_0 = \frac{60 - V_2}{4} = \frac{60 - 53.07}{4} = 1.73 \text{ A} \quad (\text{Ans})$$

# Problem 6

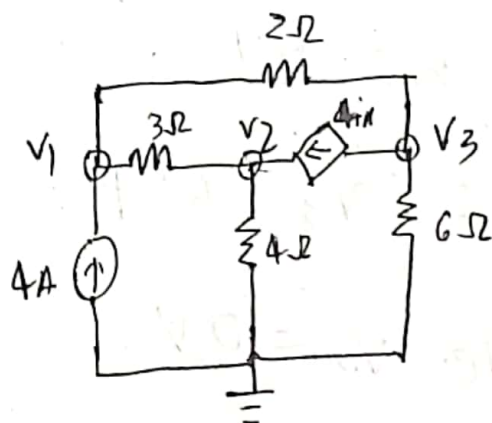

$$i_n = \frac{V_2}{4}$$

For  $V_1$  node,

$$V_1 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) - 4 - \frac{V_2}{3} - \frac{V_3}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6} V_1 - \frac{V_2}{3} - \frac{V_3}{2} = 4 \quad \text{--- (I)}$$

$$\cancel{V_2 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - 4i_n - \frac{V_1}{3} = 0}$$

For  $V_2$  node,

$$V_2 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) - 4i_n - \frac{V_1}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{7}{12} V_2 - V_2 - \frac{V_1}{3} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_1}{3} - \frac{5}{12} V_2 = 0 \quad \text{--- (II)}$$

For  $V_3$  node,

$$V_3 \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) + \frac{V_2}{4} \times 4 - \frac{V_1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{2} + V_2 + \frac{2}{3} V_3 = 0 \quad \text{--- (III)}$$

By solving eq ①, ②, ③ we get,

$$V_1 = 32V, V_2 = -25.6, V_3 = 62.4$$

And the ground node  $V_0 = 0V$


$$\therefore V_1 = 32V$$

$$V_2 = -25.6V$$

$$V_3 = 62.4V$$

$$V_0 = 0V$$

Problem 7]

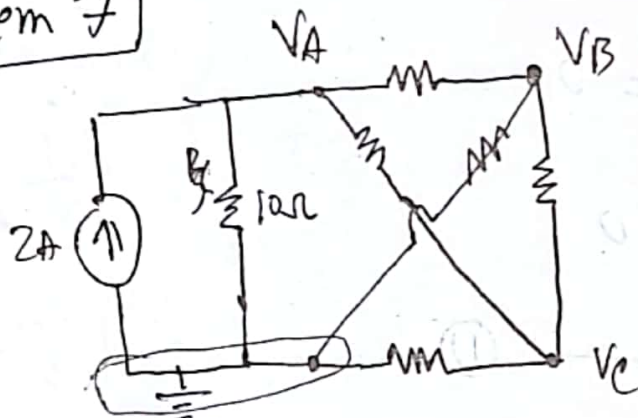

For node  $V_A$

$$V_A \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - \frac{V_C}{10} - \frac{V_B}{20} - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_A}{4} - \frac{V_B}{20} = \frac{V_C}{10} = 2 \quad \text{--- ①}$$

For node  $V_B$

$$V_B \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - \frac{V_A}{20} - \frac{V_C}{20} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_A}{20} + \frac{V_B}{5} - \frac{V_C}{20} = 0 \quad \text{--- ②}$$

For node  $V_e$ ,

$$V_e \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - \frac{V_A}{10} - \frac{V_B}{20} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_A}{10} - \frac{V_B}{20} + \frac{1}{5} V_e = 0 \quad \text{--- (11)}$$

By solving eq ①, ⑪, ⑩ we get,


$$V_A = 11.76$$

$$V_B = 4.705$$

$$V_e = 7.058$$

$$I_s = \frac{V_A - 0}{10} = \frac{11.76 - 0}{10} = 1.18 \text{ A}$$

Problem 8

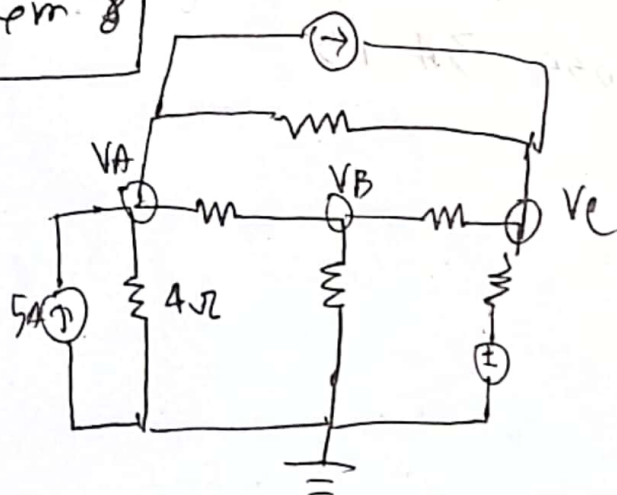

For  $V_A$  node,

$$V_A \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_B}{8} - \frac{V_e}{2} - 5 + 3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{7}{8} V_A - \frac{V_B}{8} - \frac{V_e}{2} = 2 \quad \text{--- (1)}$$

For  $V_B$  node

$$V_B \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \right) - \frac{V_d}{8} - \frac{V_e}{4} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_A}{8} + \frac{7}{8}V_B - \frac{V_C}{4} = 0 \quad \text{--- (11)}$$

for  $\forall$  node,

$$V_e \left( \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) - \frac{12}{8} - \frac{V_B}{4} - \frac{V_A}{2} - 3 = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{V_A}{2} - \frac{V_B}{4} + \frac{7}{8} V_C = -\frac{3}{2} \quad \text{--- (11)}$$

By solving eq (i), (ii), (iii) we get,

$$V_A = 10, \quad V_B = 4.93, \quad V_C = 12.267$$

voltage ~~across~~ across  $3A$ 's


$$v = (v_e - v_A)$$

$$= 12.267 \text{ 10}$$

$$= \pm 2.267$$



Problem - 9

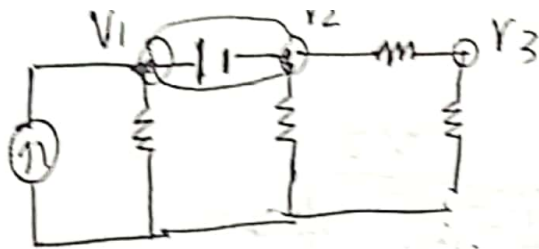

Super node

$$\frac{V_1}{5} - 5 + V_2 \left( \frac{1}{10} + \frac{1}{2} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{5} + \frac{3}{5} V_2 - \frac{V_3}{2} = 5 \quad \text{--- (i)}$$

$$V_1 - V_2 = 20 \quad \text{--- (ii)}$$

For  $V_3$  node

$$V_3 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) - \frac{V_2}{2} = 0 \quad \text{--- (iii)}$$

$$\Rightarrow -\frac{V_2}{2} + \frac{5}{8} V_3 = 0 \quad \text{--- (iii)}$$

By solving eq (i), (ii), (iii) we get,

$$V_1 = 22.5 \text{ V}$$


$$V_2 = 2.5 \text{ V}$$

$$V_3 = 2 \text{ V}$$

Hence voltage across current source is  $V_1 = 22.5 \text{ V}$  and voltage across  $2 \Omega$  is

$$V_3 = 2 \text{ V}$$

Problem 10

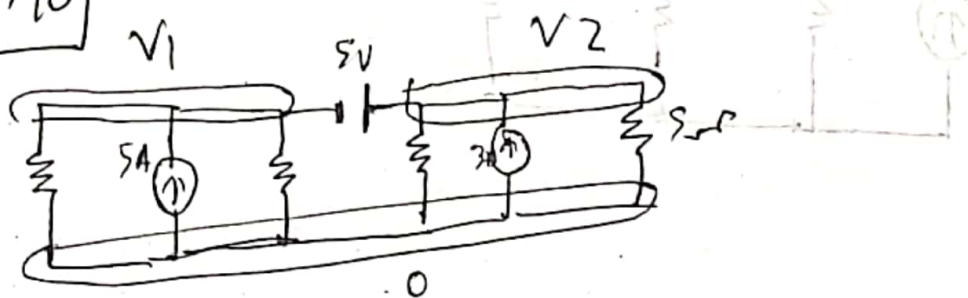

For super node,

$$V_1 \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \right) - 5 + V_2 \left( \frac{1}{7} + \frac{1}{5} \right) - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} V_1 + \frac{12}{35} V_2 = 8 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_2 - V_1 = 5$$

$$\therefore -V_1 + V_2 = 5 \quad \text{--- (2)}$$

After solving eq (1), (2) we get,

$$V_1 = 7.45 \text{ V}, \quad V_2 = 12.45 \text{ V}$$


$$\text{As } i_0 = \frac{V_2}{7} = \frac{12.45}{7}$$

$$\therefore i_0 = 1.78 \text{ A}$$

(Ans)



# Problem 11

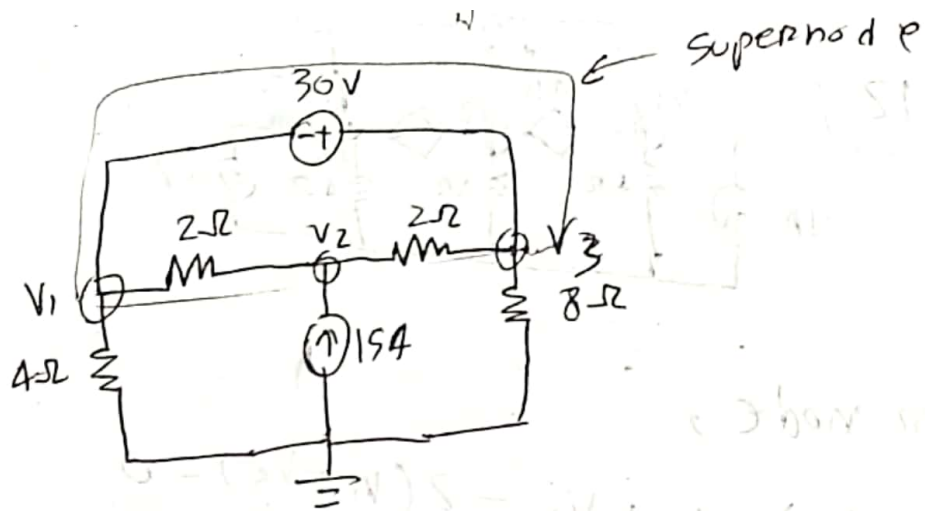

For supernode

$$V_1 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) - \frac{V_2}{2} + \frac{V_3}{8} - \frac{V_2}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} V_1 - V_2 + \frac{5}{8} V_3 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_3 - V_1 = 30 \quad \text{--- (2)}$$

$$V_2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{V_1}{2} - \frac{V_3}{2} = 15$$

$$\Rightarrow -\frac{V_1}{2} + \frac{V_2}{1} - \frac{V_3}{2} = 15 \quad \text{--- (3)}$$

By solving eq (1), (2), (3) we get

$$V_1 = 30V$$

$$V_2 = 60V$$


$$V_3 = 60V$$

As we know, the current through  $2\Omega$  resistor

$$i = \frac{V_3 - V_2}{2} = \frac{60 - 60}{2} = 0A$$

(Ans)

# Problem 12

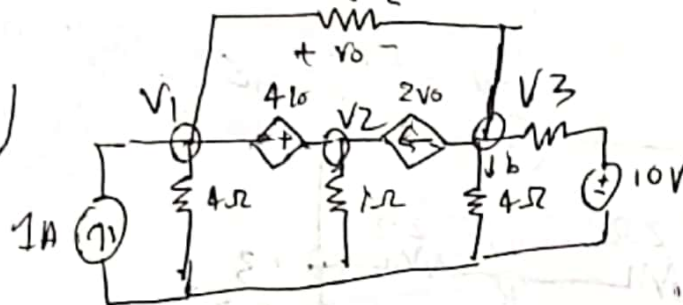

for super node,

$$V_1 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{1} \right) - 1 + V_2 - 2(V_1 - V_3) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{5}{4} V_1 + V_2 - 2V_1 + V_3 = 1$$

$$\Rightarrow -\frac{3}{4} V_1 + V_2 + V_3 = 1 \quad \text{--- (I)}$$

$$V_2 - V_1 = \frac{V_3}{4}$$

$$\Rightarrow -V_1 + V_2 - V_3 = 0 \quad \text{--- (II)}$$

for  $V_3$  node,

$$V_3 \left( \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 \right) + 2(V_1 - V_3) - \frac{10}{2} - \frac{V_1}{1} = 0$$

$$\Rightarrow V_1 - \frac{1}{4} V_3 = 5 \quad \text{--- (III)}$$

By solving eq (I), (II), (III) we get,

$$V_1 = 4.97 V$$

$$V_2 = 4.89 V$$


$$V_3 = -0.12 V$$

current through  $4I_0 \rightarrow i = 4.97 \times (\frac{1}{4} + 1) - 1$

$$= 15.33 \text{ A}$$

(Ans)

Problem 13

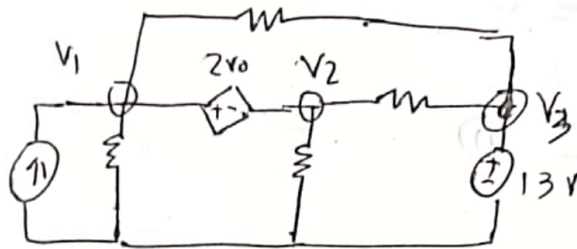

$$V_3 = 13$$

For supernode,

$$V_1 \left( \frac{1}{2} + 1 \right) - 2 - \frac{13}{2} + V_2 \left( \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \right) - \frac{13}{8}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} V_1 + \frac{3}{8} V_2 = \frac{81}{8} \quad \text{--- (1)}$$

$$V_1 - V_2 = 2V_0 \quad 2V_2$$


$$\Rightarrow V_1 - 3V_2 = 0$$

$$\therefore V_1 = 6.23 \text{ V}$$

$$V_2 = 2.07 \text{ V}$$

$$V_3 = 13 \text{ V}$$

# Problem 14)

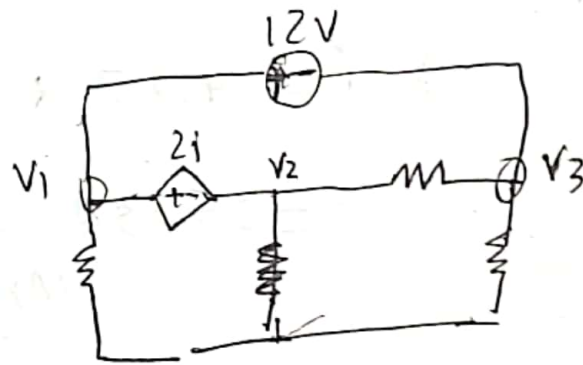

f. For super node,

$$\frac{V_1}{4} + \frac{V_2}{1} + \frac{V_3}{4} = 0 \quad \text{--- (I)}$$

$$V_1 - V_3 = 12 \quad \text{--- (II)}$$

$$V_1 - V_2 = 2 \frac{V_3}{4}$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 - \frac{V_3}{2} = 0 \quad \text{--- (III)}$$


By solving eq (I), (II), (III) we get,

$$V_1 = -3 \text{ V}$$

$$V_2 = 4.5 \text{ V}$$

$$V_3 = -15 \text{ V}$$

# Problem 15)

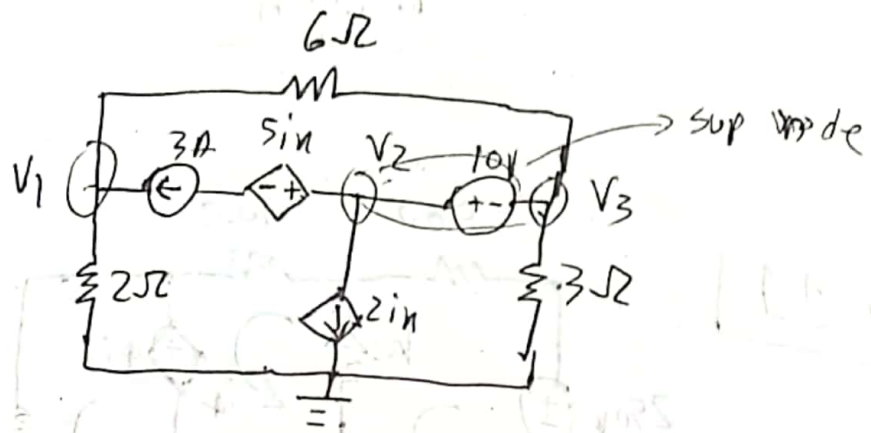

For ~~super node~~,  
for  $V_1$ ,

$$V_1 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) - \frac{V_3}{6} - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} V_1 - \frac{V_3}{6} = 3 \quad \text{--- (I)}$$

$$\left| \begin{array}{l} i_n = \frac{V_1}{2} \\ Z_{in} = V_1 \end{array} \right.$$

For super node,

$$V_1 + 3 + V_3 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) - \frac{V_1}{6} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6} V_1 + \frac{1}{2} V_3 = -3 \quad \text{--- (II)}$$

$$V_2 - V_3 = 10 \quad \text{--- (III)}$$

By solving eq (I), (II), (III) we get,


$$V_1 = 2.11 \text{ V}, \quad V_2 = 0.47 \text{ V}, \quad V_3 = -9.52 \text{ V}$$

$$\text{As, } i_n = \frac{V_1}{2} = \frac{2.11}{2} = 1.055 \text{ A}$$

(Ans)

Slide-6

P-31

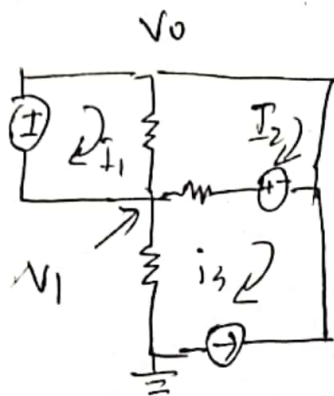

$$-400 + 10(i_1 - i_2) + 10i_1 = 0 \quad \text{--- (I)}$$

$$10(i_2 - i_1) - 100 + 10(i_2 + 10) = 0 \quad \text{--- (II)}$$

$\Rightarrow$  (I) can be written as,

$$20i_1 - 10i_2 - 400 = 0$$

(II) can be written as

$$-10i_1 + 20i_2 = 0$$

$$i_1 = \frac{80}{3}, \quad i_2 = \frac{40}{3}$$

~~V<sub>T</sub>~~ We can write,

$$\frac{0 - v_1}{10} = -10$$



$$\therefore V_1 = 100V$$

Now,

~~$V_0$~~

$$\frac{V_1 - V_0}{10} = i_2 - i_1$$


$$V_1 - V_0 = 10 \left( \frac{40}{3} - \frac{80}{3} \right)$$

$$V_1 - V_0 = -\frac{400}{3}$$


$$\Rightarrow V_0 = V_1 + \frac{400}{3}$$

$$= 100 + \frac{400}{3}$$

$$= \cancel{166.67} 233.333(V)$$

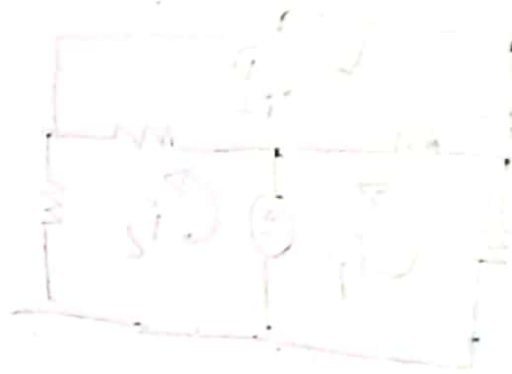

# Problem 4

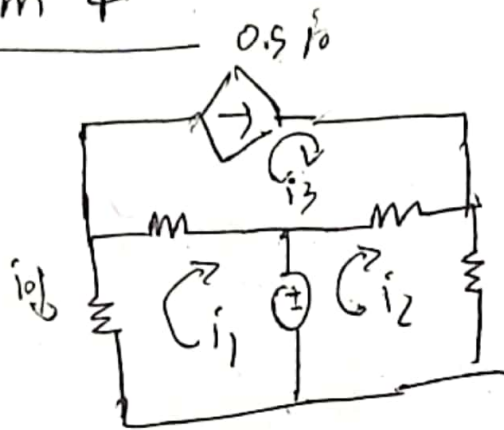

$$\therefore i_1 = -i_0$$

$$\therefore 0.5 i_0 = -0.5 i_1$$

$$\therefore i_3 = -0.5 i_1$$

Loop 1

$$i_1 + 4(i_1 - i_3) + 280 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 + 4(i_1 + 0.5 i_1) + 280 = 0$$

$$\Rightarrow 7 i_1 = -280$$


$$\therefore i_1 = -40 \text{ A}$$

$$i_0 = -i_1$$

$$= 40 \text{ A}$$

(Ans)

# Problem 5)

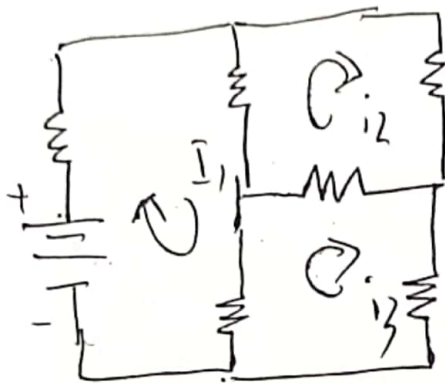

Loop 1

$$-10 + i_1 + 2(i_1 - i_2) + 2(i_1 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 5i_1 - 2i_2 - 2i_3 = 10 \quad \text{--- (I)}$$

Loop 2

$$2i_2 + 2(i_2 - i_3) + 2(i_2 - i_1) = 0$$

$$\Rightarrow -2i_1 + 6i_2 - 2i_3 = 0 \quad \text{--- (II)}$$

Loop 3

$$2i_3 + 2(i_3 - i_1) + 2(i_3 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow -2i_1 - 2i_2 + 6i_3 = 0 \quad \text{--- (III)}$$


By solving eq (I), (II), (III) we get,

$$i_1 = 3.33 \text{ mA}, i_2 = 1.67 \text{ mA}, i_3 = 1.67 \text{ mA}$$

$$As, i_s = i_1$$

$$\therefore i_s = 3.33 \text{ mA}$$

Problem 6

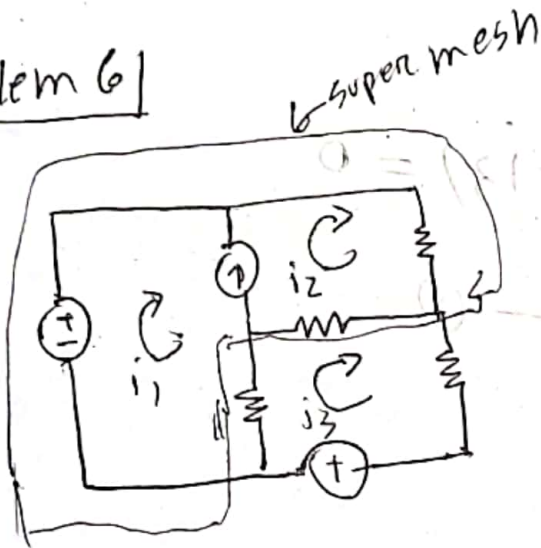

Loop 1 (super mesh)

$$-400 + 100 i_2 + 50(i_2 - i_3) + 50(i_1 - i_3) = 0$$

$$\Rightarrow 50 i_1 + 150 i_2 - 100 i_3 = 400 \quad \text{--- (I)}$$

$$i_2 - i_1 = 4 \quad \text{--- (II)}$$

Loop 3

$$-50 + 50(i_3 - i_1) + 50(i_3 - i_2) + 100 i_3 = 0$$

$$\Rightarrow -50 i_1 - 50 i_2 + 200 i_3 = 50 \quad \text{--- (III)}$$

~~$i_1$~~

By solving eq ①, ②, ③ we get,


$$i_1 = -0.5, i_2 = 3.5, i_3 = 1$$

As  $i_0 = i_3 - i_1$  [From the circuit]

$$= 1 - 3.5$$
$$= -2.5$$

$$\therefore i_0 = -2.5$$

# Problem 7

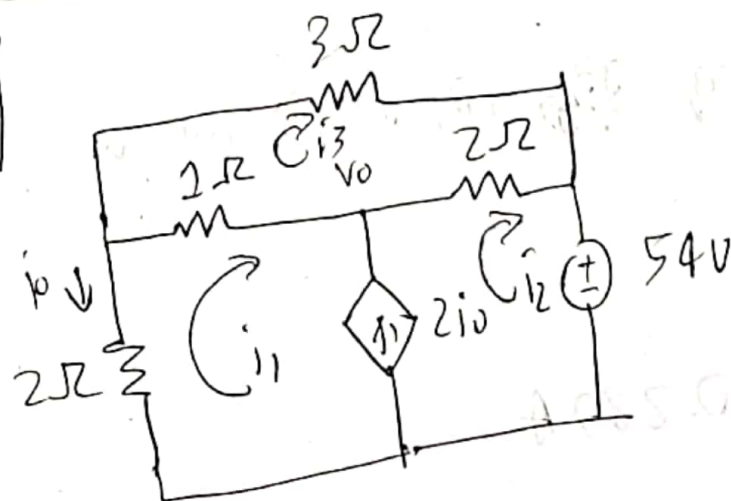

super mesh 2

$$2i_1 + 2(i_1 - i_3) + 2(i_2 - i_3) + 54 = 0$$

$$\Rightarrow 3i_1 + 2i_2 - 3i_3 = -54 \quad \text{--- (I)}$$

$$i_2 - i_1 = -2i_1$$

$$\Rightarrow i_1 + i_2 = 0 \quad \text{--- (II)}$$

Loop 3

$$3i_3 + 2(i_3 - i_2) + 2(i_3 - i_1) = 0$$

$$\Rightarrow -i_1 - 2i_2 + 6i_3 = 0$$


By solving eq (I), (II), (III) we get

$$i_1 = -36 \text{ A}, \quad i_2 = 36 \text{ A}, \quad i_3 = 6 \text{ A}$$

$$i_o = -i_1 = 36 \text{ A} \quad (\text{Ans})$$



# Problem 8

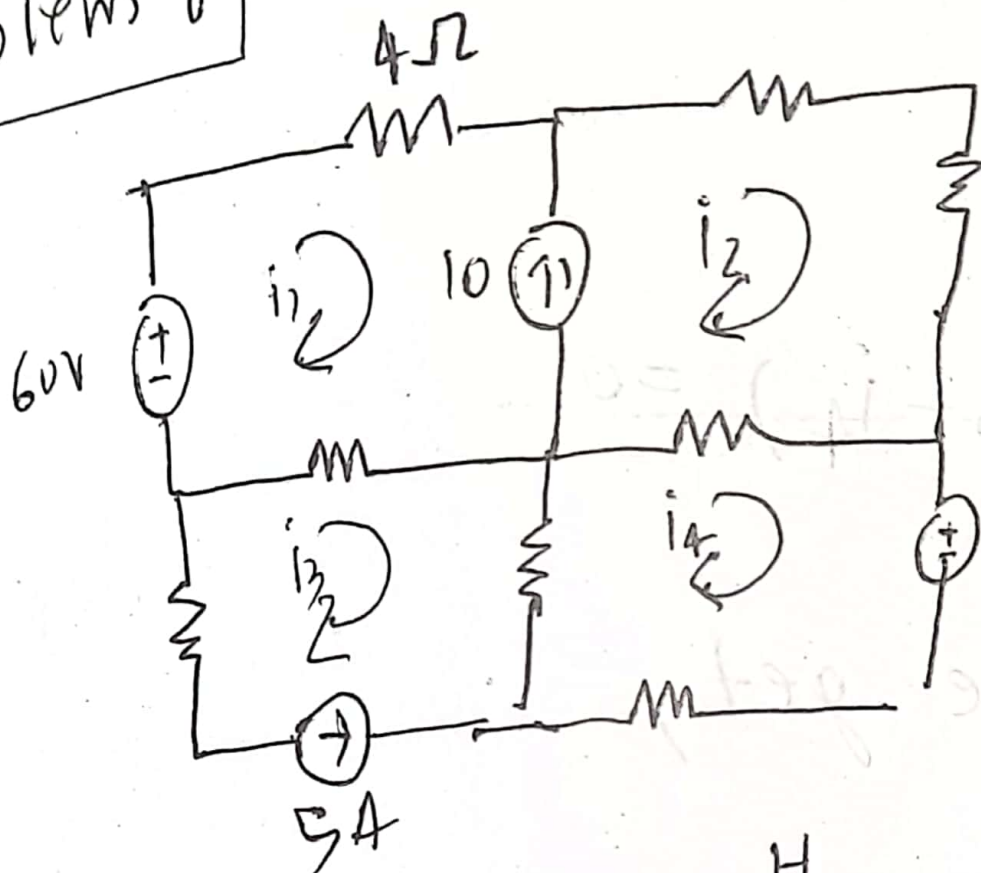

for super mesh

$$\text{Hence, } i_3 = -5$$

For super mesh  $i_1, i_2,$

$$\Rightarrow -60 + 4i_1 + 3i_2 + i_2 + 2(i_2 - i_4) + 2(i_1 + 5) = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{60} + 6i_1 + 6i_2 - 2i_3 = 50 \quad \text{--- (I)}$$

~~Loop 2~~

$$\Rightarrow i_2 - i_1 = 10 \quad \text{--- (II)}$$

Loop 4

$$\Rightarrow 22.5 + 4i_4 + 1(i_4 + 5) + 2(i_4 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{70} - 2i_2 + 7i_4 = -27.5 \quad \text{--- (III)}$$

~~Loop 3~~

$$\Rightarrow \cancel{5} + 2(5 - i_1) + 1(5 - i_4) = 0$$

Solving eq (I), (II), (III) we get,

$$i_1 = -1.063$$

$$i_2 = 8.938$$

$$i_4 = -1.375$$


$$\text{As, } i_0 = i_3 - i_4$$

$$= -5 - (-1.375)$$

$$= -3.62 \text{ A}$$

(Ans.)

Problem 9]

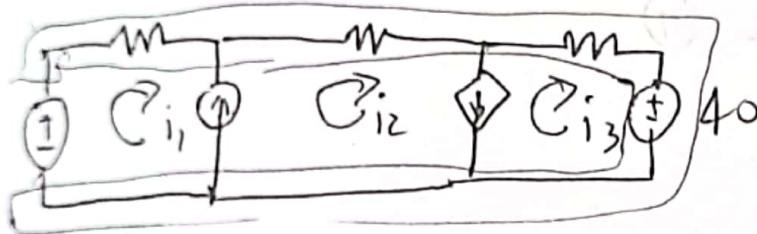

$$-100 + 4i_1 + 8i_2 + 2i_3 + 40 = 0 \quad \text{--- (i)}$$

$$i_2 - i_1 = 4 \text{ mA} \quad \text{--- (ii)}$$


$$i_2 - i_3 = 2i_1 \quad \text{--- (iii)}$$

$$\therefore i_1 = 2, i_2 = 6$$

$\therefore$  By solving eq (i), (ii), (iii) we get,

$$i_1 = 2 \text{ mA}, i_2 = 6 \text{ mA}, i_3 = 2 \text{ mA}$$

Problem 10) ~~Nodal~~ ① Nodal .

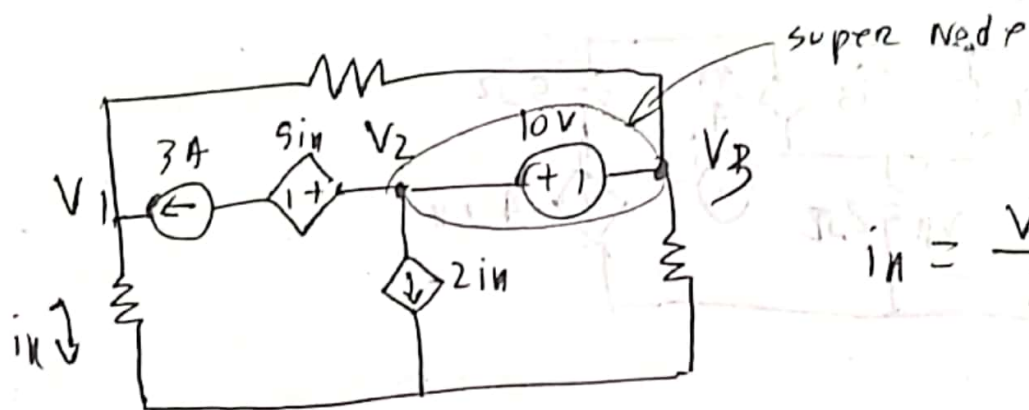

For  $V_1$ ,

$$V_1 \left( \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) - 3 - \frac{V_3}{6} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} V_1 - \frac{V_3}{6} = 3 \quad \text{--- ①}$$

For  ~~$V_2$~~  super node,

$$V_1 + 3 + V_3 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) - \frac{1}{6} V_1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{5}{6} V_1 + \frac{1}{2} V_3 = -3 \quad \text{--- ②}$$

$$V_2 - V_3 = 10 \quad \text{--- ③}$$

By solving eq ①, ②, ③ we get,


$$V_1 = 2.117, \quad V_2 = 0.47, \quad V_3 = -9.529$$

$$i_k = \frac{V_1}{2} = \frac{2.117}{2} = 1.059 \text{ A}$$

(Ans)

P-10

Problem 10 | ⑪ Mesh  $\rightarrow$

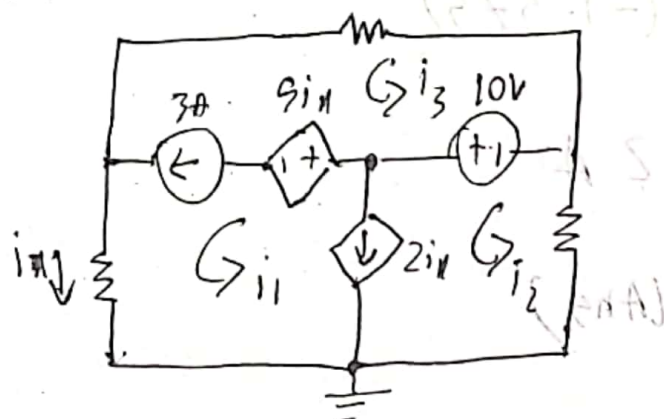

Super mesh

$$2i_1 + 3i_2 + 6i_3 = 0 \quad \text{--- ①}$$

$$i_2 - i_1 = 2i_1 = 0$$

$$\Rightarrow i_2 - 3i_1 = 0 \quad \text{--- ②}$$

$$i_1 - i_3 = 3 \quad \text{--- ③}$$

By solving eq ①, ②, ③ we get,

$$i_1 = 1.058$$

$$i_2 = 3.1764$$

$$i_3 = -1.941$$


$$\text{As, } i_n = i_1$$

$$\therefore i_n = 1.058 \text{ A}$$

(Ans)

## Mesh

### Problem 11

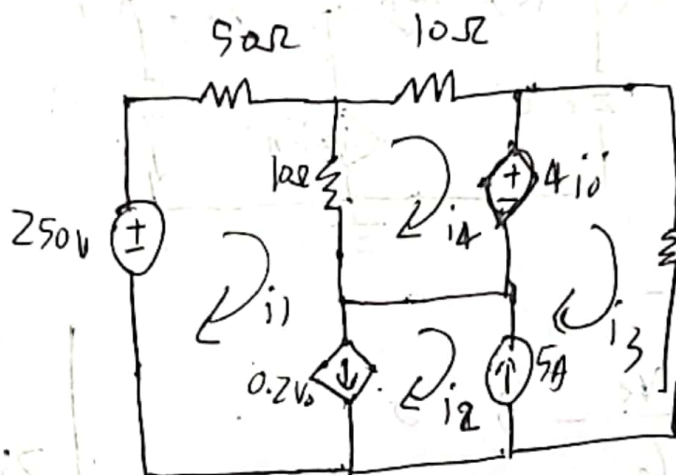

### For super mesh

$$-250 + 50i_1 + 10(i_1 - i_4) - 4(i_1 - i_4) + 40i_3 = 0$$

$$\Rightarrow 56i_1 + 40i_3 - \overset{6i_4}{10i_4} = 250 \quad \text{--- (I)}$$

$$i_1 - i_2 = 0.2 \times 10i_4$$

$$\Rightarrow i_1 - i_2 - 2i_4 = 0 \quad \text{--- (II)}$$

$$i_3 - i_2 = 5$$

$$i_1 - i_2 + i_3 = 5 \quad \text{--- (III)}$$

$$4(i_1 - i_4) + 10(i_4 - i_1) + 10i_4 = 0$$

$$\Rightarrow -6i_1 + \overset{16i_4}{20i_4} = 0 \quad \text{--- (IV)}$$



By solving eq ~~(i)~~ (i), (ii), (iii), (iv) we get

$$i_1 = \cancel{0.72\text{ A}} \quad 0.784\text{ A}$$

$$i_2 = \cancel{0.218\text{ A}} \quad \cancel{0.289\text{ A}} \quad 0.196\text{ A}$$

$$i_3 = \cancel{5.29\text{ A}} \quad 5.196\text{ A}$$

$$i_4 = \cancel{0.218\text{ A}} \quad 0.294\text{ A}$$

$$V_0 = 10 \times i_4 = \cancel{2.18\text{ V}} \quad 2.94\text{ V}$$


$$i_0 = i_1 - \cancel{0.72\text{ A}} \quad \text{or} \quad i_1 - i_4$$

$$= \cancel{0.72 - 0.218} \quad 0.784 - 0.294$$

$$= \cancel{0.49\text{ A}} \quad \cancel{0.502\text{ A}} \quad 0.49\text{ A}$$

(Ans)

# Problem-12

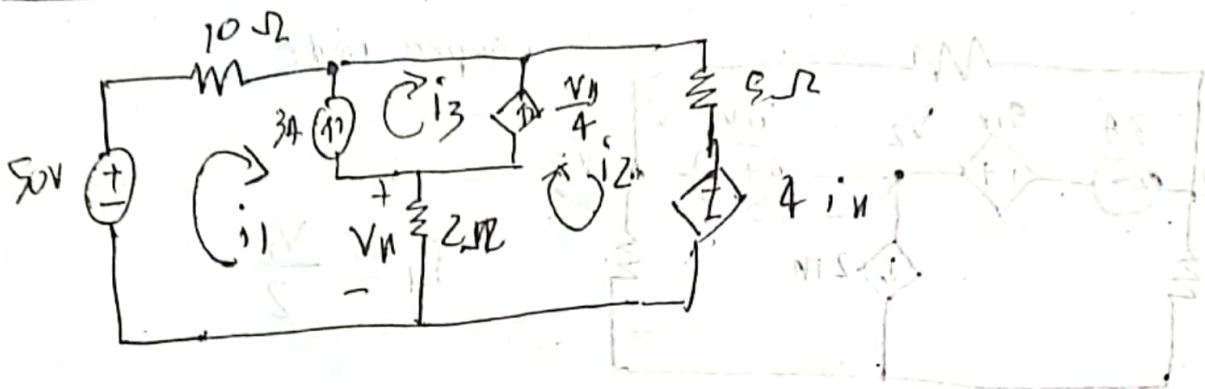

$$V_n = 2(i_1 - i_2)$$

Super mesh :

$$-50 + 10i_1 + 5i_2 + 4i_1 = 0$$

$$\Rightarrow 14i_1 + 5i_2 = 50 \quad \text{--- (1)}$$

$$i_3 - i_1 = 3$$

$$\Rightarrow -i_1 + i_3 = 3 \quad \text{--- (2)}$$

$$i_2 - i_3 = \frac{V_n}{4}$$

$$\Rightarrow i_2 - i_3 = \frac{i_1 - i_2}{2}$$

$$\Rightarrow 2i_2 - 2i_3 = i_1 - i_2$$

$$\Rightarrow -i_1 + 3i_2 - 2i_3 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$\therefore$  By solving eq (i) (ii) (iii) we get,

$$i_1 = 2.105 \text{ A}$$

$$i_2 = 4.105 \text{ A}$$

$$i_3 = 5.105 \text{ A}$$

As  $i_N = \cancel{i_1}$

$$\therefore i_N = 2.105 \text{ A}$$

$$V_N = 2(i_1 - i_2)$$

$$= 2(2.105 - 4.105)$$

$$= -4 \text{ V}$$

